

(c)

$$V_{\text{eff}} = 100 \text{ V}, \quad f = 60 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \omega = 2\pi f = 120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Z = 10 \Omega, \quad X_L = 8 \Omega$$

$$(a) \quad I_{\text{eff}} \cdot Z = V_{\text{eff}} \Rightarrow I_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{eff}}}{Z} = 10 \text{ A}$$

$$(b) \quad \tan \delta = \frac{X_L}{R} = \frac{8 \Omega}{6 \Omega} = \frac{4}{3}$$

$$Z = 10 \Omega = \sqrt{X_L^2 + R^2} \Rightarrow 100 = X_L^2 + R^2$$

$$\Rightarrow R = \sqrt{100 - X_L^2} = 6 \Omega$$

$$\Rightarrow \delta = \tan^{-1} \left( \frac{4}{3} \right) = 53.13^\circ \quad \text{destore.}$$