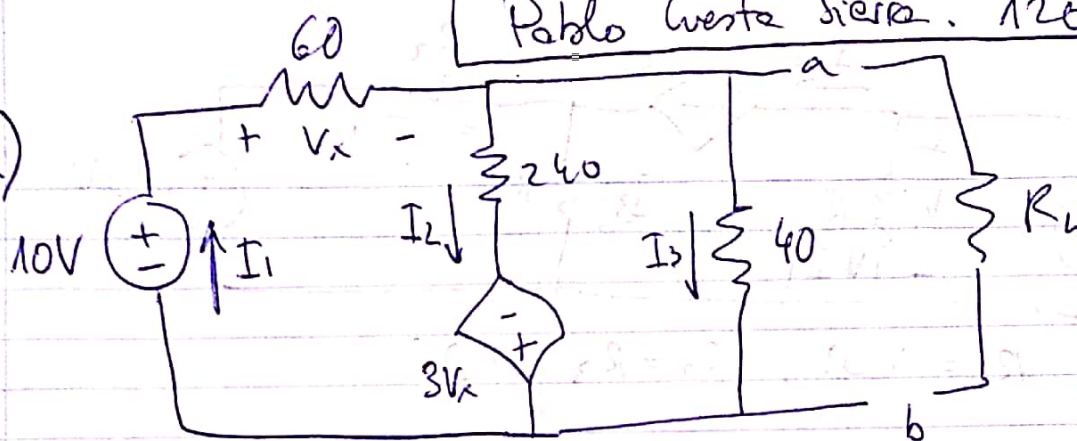


(2) a)



Glukemos $V_x = V_{ab}$:

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad V_x = 60 I_1 \quad V_{th} = V_{ab} = 40 I_3$$

$$\textcircled{1} \quad 10V - 60 I_1 - 40 I_3 = 0$$

$$+ 40 I_3 + 3 V_x - I_2 \cdot 240 = 0 \Rightarrow 40 I_3 + 180 I_1 - 240 (I_1 - I_3) = 0$$

$$\Rightarrow 280 I_3 = 60 I_1$$


$$I_1 = \frac{280}{60} I_3 = \frac{14}{3} I_3$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow 10V = 40 I_3 + 60 \cdot \frac{14}{3} I_3 = 320 I_3$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{10V}{320 \Omega} = \frac{1}{32} A \quad V_{th} = \frac{40}{32} A = 1.25V$$

$$V_{th} = 1.25V$$

Glukemos ahora I_N .

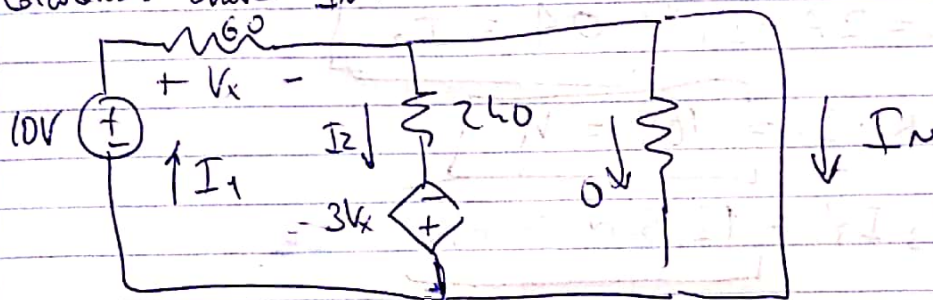

$$I_1 = I_2 + I_N \quad V_x = 60 I_1$$

$$10V - 60 I_1 - 240 I_2 + 3 \cdot 60 I_1 = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{3 \cdot 60 I_1}{240} = \frac{1}{8} A$$

$$10V - 60 I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{1}{6} A$$

$$I_N = I_1 - I_2 = \frac{1}{24} A = I_N$$

$$R_{eq} = \frac{V_{th}}{I_N} = 0.052 \Omega$$

(b) El valor de R_L que lee max. la potencia transferida por el circuito es aquella igual a R_{eq} . Por tanto: $R_L = R_{eq}$.