

Soluciones hoja 4

① $R = r_1 + r_2$

② $R_{eq} = 8 \Omega$; $V_{xa} = 12 V$

③ $R = 3 \Omega$; $I = 0,5 A$

④ $R_{eq} = 32 \Omega$; $V_{cb} = 20 V$

⑤ $P = 90 W$

⑥ $P_{max} = 27 W$

⑦ (a) $1 W$ (b) $I_{60\Omega} = 0,05 A$ (c) $V = 9 \cdot 10^{11} J$

⑧ $I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/RG}$ $G = 4\pi\epsilon_0 R$
 $Q(t) = G V_0 (1 - e^{-t/RG})$

⑨ $I(0^+) = 3 \mu A$
 $Q(0) = 2,67 \mu C$

⑩ (a) porque $V_{ab} = 0$ (b) $I = 1 mA$ (c) $Q = 37,2 \mu C$
 $P = 20 mW$

⑪ (a) $R_3 = 8 \Omega$ (b) ~~XXXXXXXXXX~~ $V_a - V_b = -9,6 V$

(c) (i) $I_{R_1} = I_{R_2} = 4 A$
 $I_{R_3} = I_{R_4} = 2 A$

(ii) $\frac{I_1 = 3,369 A}{I_2 = 4,632 A}$ $\frac{I_3 = 4,210 A}{I_4 = 2,947 A}$
 $I_5 = 1,263 A$
 $I = I_1 + I_3 = I_2 + I_4$
 $I = 7,579 A$