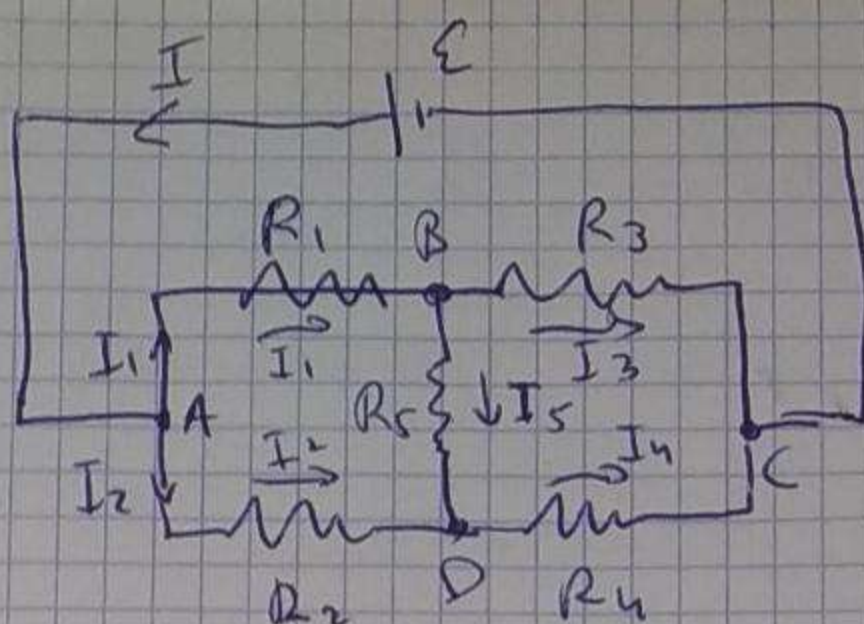


③



Pom Kirchhoff: an B : $I_1 = I_3$ ($I_5 = 0$)
 an D : $I_2 = I_4$

$$\cancel{R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2 + R_4} \right)^{-1} = \frac{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}}$$

$$\Rightarrow \cancel{E = I \cdot R_{eq} = (I_1 + I_2) \cdot \frac{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}}$$

$$V_{BD} = I_5 \cdot R_5 = I_1(R_1) - I_2(R_2) = 0$$

\uparrow
 (0)

$$\Rightarrow I_1 R_1 = I_2 R_2$$

$$V_{BD} = 0 = I_1 R_3 - I_2 R_4 \Rightarrow I_1 R_3 = I_2 R_4 \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{R_3}{R_4}$$

\downarrow (I_3) \downarrow (I_4)

$$\Rightarrow R_1 = \frac{I_2}{I_1} \cdot R_2 = \frac{R_3 \cdot R_2}{R_4}$$

$$R_1 = \frac{R_3 \cdot R_2}{R_4}$$